
计算机组成原理实验报告参考模板

一、CPU 设计方案综述

(一) 总体设计概述

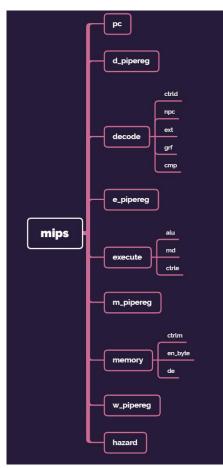本 CPU 为 Verilog 实现的流水线 MIPS - CPU,支持的指令集包含{LB、LBU、LH、LHU、LW、SB、SH、SW、ADD、ADDU、SUB、SUBU、MULT、MULTU、DIV、DIVU、SLL、SRL、SRA、SLLV、SRLV、SRAV、AND、OR、XOR、NOR、ADDI、ADDIU、ANDI、ORI、XORI、LUI、SLT、SLTI、SLTIU、SLTU、BEQ、BNE、BLEZ、BGTZ、BLTZ、BGEZ、J、JAL、JALR、JR、MFHI、MFLO、MTHI、MTLO}。为了实现这些功能,CPU 主要包含了 IM、GRF等模块,这些模块按照以下项层设计逐级展开:



(二) 关键模块定义

1.PC

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步置零
3	NPC	I	下一条指令在 IM 的地址
4	en	I	阻塞信号
5	PC	О	当前指令在 IM 的地址

(2) 功能定义

序号	功能	描述
1	存储指令地址	保存当前执行指令在 IM 中的地址
2	阻塞	阻塞为0时,PC不工作

2. D_pipereg

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号
3	en	I	阻塞信号
4	F_PC	I	F级的 PC
5	F_instr	I	F级的指令
6	D_PC	О	D 级的 PC
7	D_instr	О	D级的指令

序号	功能	描述
1	存储要流水的值	存储要流水的值

3. NPC

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	PCSrc	I	分支信号
2	PCj	I	j型跳转信号
3	PCjr	I	jr 和 jalr 跳转信号
4	D_PC[31:0]	I	F 级 PC
5	F_PC[31:0]	I	F 级 PC
6	Regjr[31:0]	I	jr 和 jalr 跳转的地址
7	instr_index[25:0]	I	D级 26 位立即数
8	NPC[31:0]	О	下一个 PC 的值

(2) 功能定义

序号	功能	描述
1	计算下一个 PC	计算下一个 PC

4. EXT

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述	
1	imm	I	16 位立即数	
2	sign	Ι	I 符号扩展选择信号	
			0: 进行无符号扩展	
			1: 进行符号扩展	
3	SignImm	О	扩展后的 32 位数	

序号	功能	描述
1	无符号扩展	当 sign 为 0 时,进行无符号扩展
2	符号扩展	当 sign 为 1 时,进行有符号扩展

5. GRF

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	异步复位信号,
			1: 清零
			0: 保持
3	PC[31:0]	I	D级PC的值,用于display
4	A1[4:0]	I	5 位地址输入, 从外界接收[25: 21],
			代表 32 个寄存器中的一个,并将其中
			的值输出到 RD1
5	A2[4:0]	I	5 位地址输入, 从外界接收[20: 16],
			代表 32 个寄存器中的一个,并将其中
			的值输出到 RD2
6	A3[4:0]	I	5 位地址输入,选择 32 个寄存器中的
			一个,将 WD 输入的数据存储到其中
7	WD[31:0]	I	32 位写入数据
8	RD1[31:0]	О	输出 A1 代表的寄存器中的值
9	RD2[31:0]	О	输出 A2 代表的寄存器中的值

序号	功能	描述
1	异步复位	Reset 为 1 时,所有寄存器被清零
2	读数据	将 A1 和 A2 对应的寄存器中的值输出到 RD1
		和 RD2
3	写数据	如果 WE 为 1, 时钟上升沿时将 WD 中的数据
		写入到 A3 对应的寄存器中

6. CMP

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	A	I	操作数 A
2	В	I	操作数 B
3	D_equal	О	相等信号
4	D_equal_0	О	是否等于0
5	D_great_0	О	是否大于0

(2) 功能定义

序号 功能		描述	
1	判断 A、B 是否相等	若 A=B,则输出 1	
2	判断 A 是否等于 0	若 A=0,则输出 1	
3	判断 A 是否大于 0	若 A>0,则输出 1	

7. E_pipereg

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号
3	en	I	阻塞信号
4	flush	I	清洗信号
5	D_PC[31:0]	I	D 级 PC 值
6	D_instr[31:0]	I	D级指令
7	D_signimm[31:0]	I	D级扩展后 32 位数
8	D_RD1[31:0]	I	D级 GRF 输出 1
9	D_RD2[31:0]	I	D级 GRF 输出 2
10	D_A3[4:0]	I	D 级 A3 地址
11	D_WD[31:0]	I	D级 GRF 写入值
12	E_PC[31:0]	O	E 级 PC 值

13	E_instr[31:0]	О	E级指令
14	E_signimm[31:0]	О	E级扩展后 32 位数
15	E_RD1[31:0]	О	E级 RD1
16	E_RD2[31:0]	О	E级 RD2
17	E_A3[4:0]	О	E 级 A3 地址
18	E_WD[31:0]	О	E级 WD

(2) 功能定义

序号	功能	描述	
1	存储要流水的值	存储要流水的值	

8. ALU

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	op[2:0]	I	选择执行哪一个操作
			000: 加法
			001: 减法
			010: 与
			011: 或
			100: 左移 16 位
2	inA[31:0]	I	参与运算的第一个数
3	inB[31:0]	I	参与运算的第二个数
4	ALUResult[31:0]	О	输出 inA 和 inB 操作后的结果

序号	功能	描述
1	加法	将两个输入加起来输出到 ALUResult
2	减法	将两个输入相减输出到 ALUResult
3	与运算	对两个输入进行与操作输出结果到 ALUResult
4	或运算	对两个输入进行或操作输出结果到 ALUResult
5	左移 16 位	将 SrcB 左移 16 位输出到 ALUResult

6	或非	将两个输入的或非输出到 ALUResult
7	异或	将两个输入的异或输出到 ALUResult
8	逻辑左移	将两个输入的逻辑左移输出到 ALUResult
9	逻辑右移	将两个输入的逻辑右移输出到 ALUResult
10	算术右移	将两个输入的算术右移输出到 ALUResult
11	小于立即数置1	若 A 小于 B, 输出置 1
	(有符号)	
12	小于立即数置1	若 A 小于 B, 输出置 1
	(无符号)	

9. M_pipereg

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号
3	flush	I	清洗信号
4	E_PC[31:0]	I	E级 PC
5	E_WD[31:0]	I	E 级 WD
6	E_A3[4:0]	I	E 级 A3
7	E_instr[31:0]	I	E 级 instr
8	E_ALUResult[31:0]	I	E级 ALUResult
9	E_RD2[31:0]	I	E级 RD2
10	M_PC[31:0]	О	M 级 pc
11	M_WD[31:0]	O	M 级 WD
12	M_A3[4:0]	О	M 级 A3
13	M_instr[31:0]	O	M 级 instr
14	M_ALUResult[31:0]	О	M 级 ALUResult
15	M_RD2[31:0]	O	M级RD2

序号	功能	描述
1	存储要流水的值	存储要流水的值

10. en_byte

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	reset	I	同步复位信号
2	Din	I	带扩展的数据
3	WE	I	写入信号
4	DMaddr	I	DM 的读取地址
5	Dout	O	扩展后的数据
6	width	I	是半字还说字节存取
7	m_data_byteen	О	要求输出的信号

(2) 功能定义

序号	功能	描述
1	整字	整个完整输出
2	半字	按半字规则输出
3	字节	按字节读取规则输出

11. data_extend

序号	信号名	方向	描述
1	DMaddr	I	ALU 计算出来的地址
2	dataop	I	数据扩展控制码
			000: 无扩展
			001: 无符号字节数据扩展
			010: 符号字节数据扩展
			011: 无符号半字数据扩展
			1000: 符号半字数据扩展

3	Din	I	输入32位数据
4	Dout	О	扩展后的 32 位数据

(2) 功能定义

序号	功能	描述		
1	无扩展	无扩展		
2	无符号字节数据扩展	无符号字节数据扩展		
3	符号字节数据扩展	符号字节数据扩展		
4	无符号半字数据扩展	无符号半字数据扩展		
5	符号半字数据扩展	符号半字数据扩展		

12. W_pipereg

(1) 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号
3	M_PC[31:0]	I	M 级 PC
4	M_instr[31:0]	I	M 级 instr
5	M_A3[4:0]	I	M 级 A3
6	M_WD[31:0]	I	M 级 WD
7	W_PC[31:0]	О	W 级 PC
8	W_instr[31:0]	О	W 级 instr
9	W_A3[4:0]	O	W 级 A3
10	W_WD[31:0]	О	W 级 WD

(2) 功能定义

序号	功能	描述
1	存储要流水的值	存储要流水的值

13. Hazard

序号 信号名 方向 描述

1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号
3	D_A1[4:0]	I	D 级读取 rs 的序号
4	D_A2[4:0]	I	D 级读取 rt 的序号
5	D_RD1[31:0]	I	D 级读取 rs 的值
6	D_RD2[31:0]	I	D 级读取 rt 的值
7	D_rs_Tuse	I	D 级是否在使用 rs
8	D_rt_Tuse	I	D 级是否在使用 rt
9	E_A1[4:0]	I	E 级读取 rs 的序号
10	E_A2[4:0]	I	E 级读取 rt 的序号
11	E_RD1[31:0]	I	E 级读取 rs 的值
12	E_RD2[31:0]	I	E 级读取 rt 的值
13	E_A3[4:0]	I	E级写入寄存器的序号
14	E_WD[31:0]	I	E级写入寄存器的值
15	E_rs_Tuse	I	E 级是否使用 rs
16	E_rt_Tuse	I	E 级是否使用 rt
17	M_A2[4:0]	I	M 级读取 rt 的序号
18	M_RD2[31:0]	I	M 级读取到寄存器的值
19	M_A3[4:0]	I	M 级写入寄存器的序号
20	M_WD[31:0]	I	M 级写入寄存器的值
21	W_A3[4:0]	I	W级写入寄存器的序号
22	W_WD[31:0]	I	W级写入寄存器的值
23	D_Forward1[31:0]	O	转发给 D 级的值 1
24	D_Forward2[31:0]	O	转发给 D 级的值 2
25	E_Forward1[31:0]	O	转发给 E 级的值 1
26	E_Forward2[31:0]	О	转发给 E 级的值 2
27	M_Forward2[31:0]	О	转发给 M 级的值 2
28	F_en	О	PC 的使能信号
29	D_pipereg_en	О	D级流水线寄存器的使能信号

30	E_pipereg_en	О	E级流水线寄存器的使能信号
31	E_pipereg_flush	О	E级流水线寄存器的清洗信号
32	M_pipereg_flush	О	M 级流水线寄存器的清洗信号

(2) 功能定义

序号	功能	描述
1	产生各转发值	产生各转发值
2	产生各阻塞信号	产生各阻塞信号
3	产生各清洗信号	产生各清洗信号

14. Control(分布式译码)

序号	信号名	方向	描述	
1	instr[31:0]	I	每一级的指令	
2	D_equal	I	D级RD1和RD2是否相等	
3	sign	O	ext 是否进行有符号扩展	
4	PCSrc	O	是否进行分支	
5	PCj	O	是否为J型指令	
6	PCjr	O	是否为 jr 或 jalr	
7	D_WDsel	O	D 级中写入 GRF 值的选择信号	
8	D_A3[4:0]	O	D 级中写入 GRF 地址的选择信号	
9	ALUControl[3:0]	O	ALU 选择哪种计算方式	
10	ALUASel	O	ALU 里面 inA 选择哪个作为输入	
11	ALUBSel	O	ALU 里面 inB 选择哪个作为输入	
12	E_WDSel[1:0]	O	E 级中写入 GRF 值的选择信号	
13	MemWrite	O	E 级中写入 GRF 地址的选择信号	
14	width[1:0]	O	写入 DM 的位宽	
15	sign_l	O	写入 DM 的值是否进行有符号扩展	
16	M_WDSel	O	M 级中写入 GRF 值的选择信号	
17	D_rs_Tuse	О	D 级是否读取 rs	

18	D_rt_Tuse	O	D 级是否读取 rt
19	E_rs_Tuse	O	E 级是否读取 rs
20	E_rt_Tuse	O	E 级是否读取 rt

(2) 真值表

端口	addu	subu	ori	lw	SW	beq	lui
func	100001	100011	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
op	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111
sign	X	X	0	1	1	X	X
Branch	0	0	0	0	0	1	0
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
RegWrite	1	1	1	1	0	0	1
MemtoReg	0	0	0	1	X	X	0
ALUSrc	0	0	1	1	1	0	1
RegDst	1	1	0	0	X	X	0
ALUControl	000	001	011	000	000	001	100

(三) 重要机制实现方法

1. 跳转

CMP 模块在 D 级生成跳转信号

2. 流水线延迟槽

保证在 b 指令和 j 指令来临时,一定会执行后一条指令,根据判断结果,再进行跳转

3. 转发

在 hazard 统一生成,再传到各个流水线级中

4. 进入中断处理程序

用 en 和 flush 进行终端和清洗

二、测试方案

(1) 测试代码

```
ori $a0,$0,0x100
ori $a1,$a0,0x123
lui $a2,456
lui $a3,0xffff
ori $a3,$a3,0xffff
addu $s0,$a0,$a2
addu $s1,$a0,$a3
addu $s4,$a3,$a3
subu $s2,$a0,$a2
subu $s3,$a0,$a3
sw $a0,0($0)
sw $a1,4($0)
sw $a2,8($0)
sw $a3,12($0)
sw $s0,16($0)
sw $s1,20($0)
sw $s2,24($0)
sw $s3,44($0)
sw $s4,48($0)
lw $a0,0($0)
lw $a1,12($0)
sw $a0,28($0)
sw $a1,32($0)
ori $a0,$0,1
ori $a1,$0,2
ori $a2,$0,1
beq $a0,$a1,loop1
beq $a0,$a2,loop2
loop1: sw $a0,36($t0)
loop2: sw $a1,40($t0)
jal loop3
jal loop3
sw $s5,64($t0)
ori $a1,$a1,4
jal loop4
loop3:sw $a1,56($t0)
sw $ra,60($t0)
ori $s5,$s5,5
jr $ra
```

```
loop4: sw $a1,68($t0)
sw $ra,72($t0)
```

(2) MARS 中结果

```
@00003000: $ 4 <= 00000100
@00003004: $ 5 <= 00000123
@00003008: $ 6 <= 01c80000
@0000300c: $ 7 <= ffff0000
@00003010: $ 7 <= ffffffff
@00003014: $16 <= 01c80100
@00003018: $17 <= 000000ff
@0000301c: $20 <= fffffffe
@00003020: $18 <= fe380100
@00003024: $19 <= 00000101
@00003028: *00000000 <= 00000100
@0000302c: *00000004 <= 00000123
@00003030: *00000008 <= 01c80000
@00003034: *0000000c <= ffffffff
@00003038: *00000010 <= 01c80100
@0000303c: *00000014 <= 000000ff
@00003040: *00000018 <= fe380100
@00003044: *0000002c <= 00000101
@00003048: *00000030 <= fffffffe
@0000304c: $ 4 <= 00000100
@00003050: $ 5 <= ffffffff
@00003054: *0000001c <= 00000100
@00003058: *00000020 <= ffffffff
@0000305c: $ 4 <= 00000001
@00003060: $ 5 <= 00000002
@00003064: $ 6 <= 00000001
@00003070: *00000024 <= 00000001
@00003074: *00000028 <= 00000002
@00003078: $31 <= 00003080
@0000307c: $31 <= 00003084
@00003080: *00000040 <= 00000000
@0000308c: *00000038 <= 00000002
@00003090: *0000003c <= 00003084
@00003094: $21 <= 00000005
@0000309c: *00000044 <= 00000002
@00003084: $ 5 <= 00000006
@00003088: $31 <= 00003090
@0000308c: *00000038 <= 00000006
@0000309c: *00000044 <= 00000006
@000030a0: *00000048 <= 00003090
```

(3) 该 CPU 中的结果

```
45@00003000: $ 4 <= 00000100
 55@00003004: $ 5 <= 00000123
 65@00003008: $ 6 <= 01c80000
 75@0000300c: $ 7 <= ffff0000
 85@00003010: $ 7 <= ffffffff
 95@00003014: $16 <= 01c80100
105@00003018: $17 <= 000000ff
115@0000301c: $20 <= fffffffe
125@00003020: $18 <= fe380100
135@00003024: $19 <= 00000101
135@00003028: *00000000 <= 00000100
145@0000302c: *00000004 <= 00000123
155@00003030: *00000008 <= 01e80000
165@00003034: *0000000c <= ffffffff
175@00003038: *00000010 <= 01c80100
185@0000303c: *00000014 <= 000000ff
195@00003040: *00000018 <= fe380100
205@00003044: *0000002c <= 00000101
215@00003048: *00000030 <= fffffffe
235@0000304c: $ 4 <= 00000100
245@00003050: $ 5 <= ffffffff
245@00003054: *0000001c <= 00000100
255@00003058: *00000020 <= ffffffff
275@0000305c: $ 4 <= 00000001
285@00003060: $ 5 <= 00000002
295@00003064: $ 6 <= 00000001
315@00003070: *00000024 <= 00000001
325@00003074: *00000028 <= 00000002
345@00003078: $31 <= 00003080
355@0000307c: $31 <= 00003084
355@0000308c: *00000038 <= 00000002
365@0000308c: *00000038 <= 00000002
375@00003090: *0000003c <= 00003084
395@00003094: $21 <= 00000005
405@0000309c: *00000044 <= 00000002
425@00003084: $ 5 <= 00000006
435@00003088: $31 <= 00003090
435@0000308c: *00000038 <= 00000006
445@0000309c: *00000044 <= 00000006
455@000030a0: *00000048 <= 00003090
```

三、思考题

(一)为什么需要有单独的乘除法部件而不是整合进 ALU? 为何需要有独立的 HI、LO 寄存器?

因为要遵循"高内聚,低耦合"的设计思想。MD 有和 ALU 不同的特性,是个时钟原件。有独立的 HI 和 LO,操作会更加灵活,多加 2 个寄存器,得到更大的优势。

(二)参照你对延迟槽的理解,试解释"乘除槽"。

把本应暂停的周期利用了。

(三)举例说明并分析何时按字节访问内存相对于按字访问内存性能上更有优势。

字符串读写、更改;因为一个字符的 ASCII 码刚好是一个字节,不用读完整的一个字。

(四)在本实验中你遇到了哪些不同指令类型组合产生的冲突?你又是如何解决的?相应的测试样例是什么样的?

主要是使用 MD 的指令之间的冲突。

在 D 级检测是否该指令要使用 MD, 暂停的条件是要使用 MD 并且 start 或 busy 处于置一的状态。

测试样例:

乘除运算后面跟上各种要使用 MD 的指令。